VERSUCH 302

Brückenschaltung

Tabea Hacheney tabea.hacheney@tu-dortmund.de

Bastian Schuchardt bastian.schuchardt@tu-dortmund.de

Durchführung: 30.11.2021 Abgabe: 07.12.2021

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung	3
2	Theorie	3
3	Durchführung	3
4	Auswertung4.1Wheatston'sche Messbrücke	3 3 4 4 4
5	Diskussion	5
6	Messwerte	6
Lit	teratur	12

1 Zielsetzung

2 Theorie

[1]

3 Durchführung

4 Auswertung

4.1 Wheatston'sche Messbrücke

Der relative Fehler für $\frac{R_3}{R_4}$ ist mit 0,5% und der für R_2 ist mit 0,2% angegeben. Die Werte für R_{14} und R_{13} sind in Tabelle 1 und 2 zu finden. Mit Hilfe von () lassen sich die Werte

$$R_{14} = (704 \pm 631) \Omega$$

$$R_{13} = (1724 \pm 1440) \Omega$$

bestimmen. Die Fehler aus der Standarabweichung sind wesentlich größer als die angegeben relativen Fehler.

Tabelle 1: Messung von ${\cal R}_3$ und ${\cal R}_4$ für ${\cal R}_{14}$

R_2/Ω	R_3/Ω	R_4/Ω	R_{14}/Ω
332	243	757	106,6
664	392	608	428,1
1000	612	388	1577,3

Tabelle 2: Messung von R_3 und R_4 für R_{13}

R_2/Ω	R_3/Ω	R_4/Ω	R_{13}/Ω
332	579	421	456,6
664	595	405	975,5
1000	789	211	3739,3

4.2 Kapazitätsmessbrücke

Der relative Fehler für R_2 beträgt 3% und der für C_2 ist mit 0,2% angegeben. Der relative Fehler des Potentiometers ist gleich geblieben. C_2 ist als $C_2=597\cdot 10^{-9}\,\mathrm{F}$

angegeben. Die Werte für C_8 und R_8 lassen sich in Tabelle 3 finden. Mit Hilfe von () und () sind C_8 und R_8 bestimmt als

$$C_8 = (578 \pm 146) \cdot 10^{-9} \, \mathrm{F}$$

$$R_8 = (787 \pm 73) \, \Omega$$

Auch hier sind die Fehler aus der Standarabweichung wesentlich größer als die angegebenen relativen Fehler.

Tabelle 3: Messung von C_8 und R_8

R_2/Ω	R_3/Ω	R_4/Ω	$C_8/10^{-9}{ m F}$	R_8/Ω
500	640	360	336	889
600	580	420	432	829
700	480	520	647	646
800	491	509	619	772
900	470	530	673	789
1000	440	560	760	786

4.3 Induktivitätsmessbrücke

Tabelle 4: Messung von L_{16} und R_{16}

R_2/Ω	R_3/Ω	R_4/Ω	$L_{16}/10^{-3}{\rm H}$	R_{16}/Ω
500	342	638	268,0	7,8
600	430	570	$452,\!6$	11,0
700	492	508	678,0	14,1
800	445	555	641,4	11,7
900	527	473	1002,7	16,3
1000	532	568	936,6	13,7

4.4 Maxwellbrücke

4.5 Wien-Robinson-Brücke

Siehe Abbildung 1!

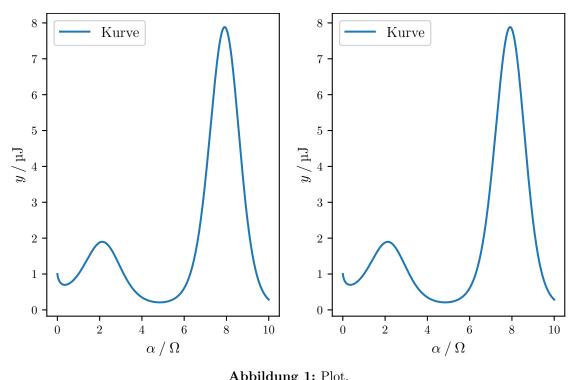


Abbildung 1: Plot.

5 Diskussion

6 Messwerte

Bradenschaltunge	en
a) 1. Unbekannte: West 14	
Rz: 1000 sz	
R3+ R4: 612	
Rz: 664 SZ	
Kz. Ru: 392	
n 222 0	1 1 50 %
$R_2:332\Omega$	
Ls. Ry: 243	
2. Unbeliannte: West 13	
Rz: 100052	
Ks. Ru: 789	
K2: 332 52	35
Ru. Ru: 579	
Rz: 664 , Rz, Ru: 595	

Abbildung 2: Messdaten 1

```
6) Wet 8 C2: 597nF
    Rz: 500 P3, Ru: 640
              1 " : 580
   R2:600
   Ry: 700
               . :480
               " : 491
   Rg: 800
                 : 470
  Rt : 900
                : 448
  R2: 1000
 Wet 15 G: 597NF
 R; 500 R3, R4:
Rz : 600
" : 700
 : 800
: 1000
```

Abbildung 3: Messdaten 2

c) Not 16 1x and Rx R: 5000 L2:14,6 mH Kz, Ru 342 R2: 600 SZ R3, Ru: 430 L: 700 sz R3, Ru: 492 R: 800 SZ R3, R4: 445 R, : 900 SZ Ry Ru: 527 12:1000 SL Hailu 532

Abbildung 4: Messdaten 3

(3,5) (1,5	Date
d) West	16
Rz: 1KD	
C4:59711F	
	11611111111
15 500 139V	1/4/96/14
X/1/2/2/8////	11,12,1865/196
14/1/1/	18476081
R3: 222	, Ry: 500 SZ
R3: 238	, Ry: 600 SZ
R3: 210	1R4:70052
Rs: 175	, Ru: 800 52
13: 95	1Ru . 900)2
Rs: 4	, Ru: 1000.
**3	

Abbildung 5: Messdaten 4

e) C = 660nF					
	R' = 382 D 2R'=664_D				
	R = 14 D				
Upr: 560	6=20	a Us			
880 510	40	2500 V			
390	00	UBT 2600			
EAR 150	160 (220				
100	320 = 260 280	1 22~			
320	646 300	2750			
560	1280 7380	2400			
560	1560 P420	2600 260			
600	4405 5620	2600 2500			
580	10240	2600 2500			
400	20480	-2600 2300			
300	40 960 30000	2500 1000			
		K.POPP			

Abbildung 6: Messdaten 5

Literatur

 $[1] \quad \text{TU Dortmund. } \textit{Versuch zum Literaturverzeichnis. } 2014.$